

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Автоматизация проектирования вычислительных машин и систем

ОТЧЁТ  
к лабораторной работе № 2  
на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТИПА НА ЯЗЫКЕ VHDL В СРЕДЕ VIVADO.  
ВАРИАНТ № 12

Студенты: гр. 050502  
Т.С. Жук  
А.В. Крачковский  
Е.В. Кравченко

Проверил: В.В. Шеменков

Минск 2023

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы . . . . .	3
2	Исходные данные к работе . . . . .	3
3	Теоретические сведения . . . . .	4
4	Выполнение работы . . . . .	7
4.1	Разработка модуля ‘entity’ заданного триггера на языке VHDL . . . . .	7
4.2	Разработка модуля ‘architecture’ для заданного триггера на языке VHDL . . . . .	7
4.3	Разработка модуля поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного триггера на языке VHDL . . . . .	8
4.4	Проведение поведенческого моделирования и проверка корректности работы реализованного триггера . . . . .	8
4.5	Разработка модуля ‘entity’ заданного устройства на языке VHDL . . . . .	9
4.6	Разработка модуля ‘architecture’ для заданного устройства на языке VHDL . . . . .	9
4.7	Разработка модуля поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного устройства на языке VHDL . . . . .	10
4.8	Проведение поведенческого моделирования и проверка корректности работы реализованного устройства . . . . .	11
5	Выводы . . . . .	12
	ПРИЛОЖЕНИЕ А . . . . .	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б . . . . .	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ В . . . . .	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г . . . . .	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д . . . . .	17

## **1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ**

Приобрести навыки проектирования функциональных узлов последовательного типа (автоматов с памятью) и структурного описания устройств на языке VHDL.

## **2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ**

Для выполнения работы используем САПР Vivado 2018.2 и редактор кода Visual Studio Code с расширением (extension) Modern VHDL для подсветки синтаксиса языка VHDL. Для работы с логической диаграммой устройства использованием кроссплатформенное приложение Drawio.

В соответствии с полученным вариантом задания необходимо спроектировать устройство на языке VHDL, а также создать тестовый модуль для моделирования его работы. При этом моделирование должно как для конечного устройства, так и для его компонентов (триггеров).

Для создания тестового модуля необходимо воспользоваться графическим редактором тестовых воздействий. При этом тестовые воздействия должны быть полными. Для заданного устройства был взят пример моделирования из даташита. После создания тестового модуля необходимо выполнить поведенческое (Behavioural Simulation) моделирование работы устройства для всех способов его описания.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать модуль ‘entity’ заданного триггера на языке VHDL;
2. Разработать модуль ‘architecture’ для заданного триггера на языке VHDL;
3. Разработать модуль поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного триггера на языке VHDL;
4. Провести поведенческое моделирование и проверить корректность работы реализованного триггера;
5. Разработать модуль ‘entity’ заданного устройства на языке VHDL;
6. Разработать модуль ‘architecture’ для заданного устройства на языке VHDL;
7. Разработать модуль поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного устройства на языке VHDL;
8. Провести поведенческое моделирование и проверить корректность работы реализованного устройства.

### 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Согласно заданному варианту необходимо разработать синхронный 4-х разрядный десятичный счётчик (SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE COUNTERS WITH 3-STATE OUTPUTS) согласно логической диаграмме представленной на рисунке ниже.

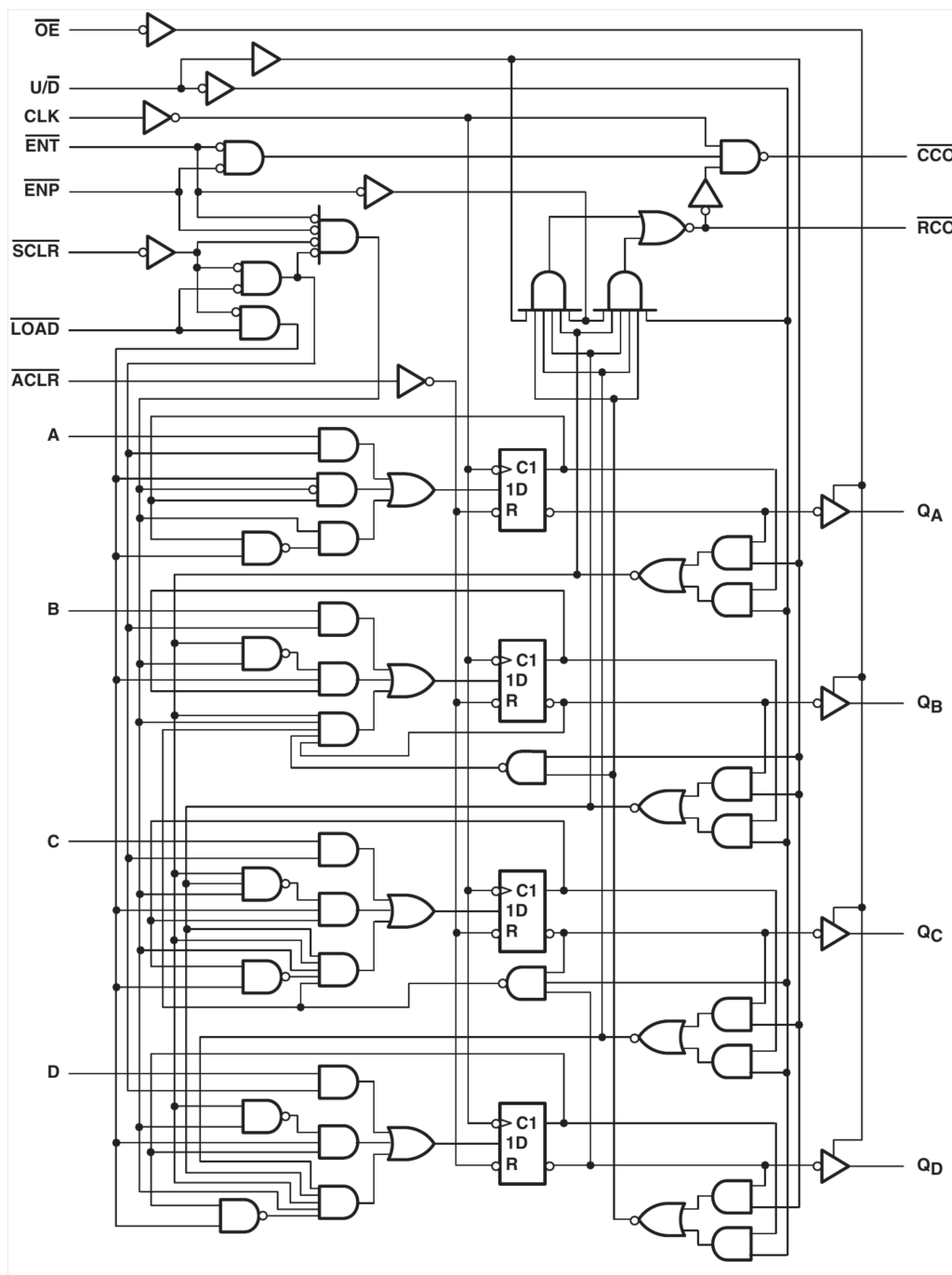


Рисунок 3.1 – Исходная логическая диаграмма заданного устройства

Для выполнения лабораторной работы необходимо провести детальный анализ логической диаграммы представленной на рисунке 3.1, выделить логические блоки и вспомогательные сигналы, а также

объединить входные сигналы 'A, B, C, D' и выходные сигналы 'Qa, Qb, Qc, Qd' в соответствующие входную и выходную шины 'D' и 'Q'. Результаты данных преобразований приведены на рисунке ниже.

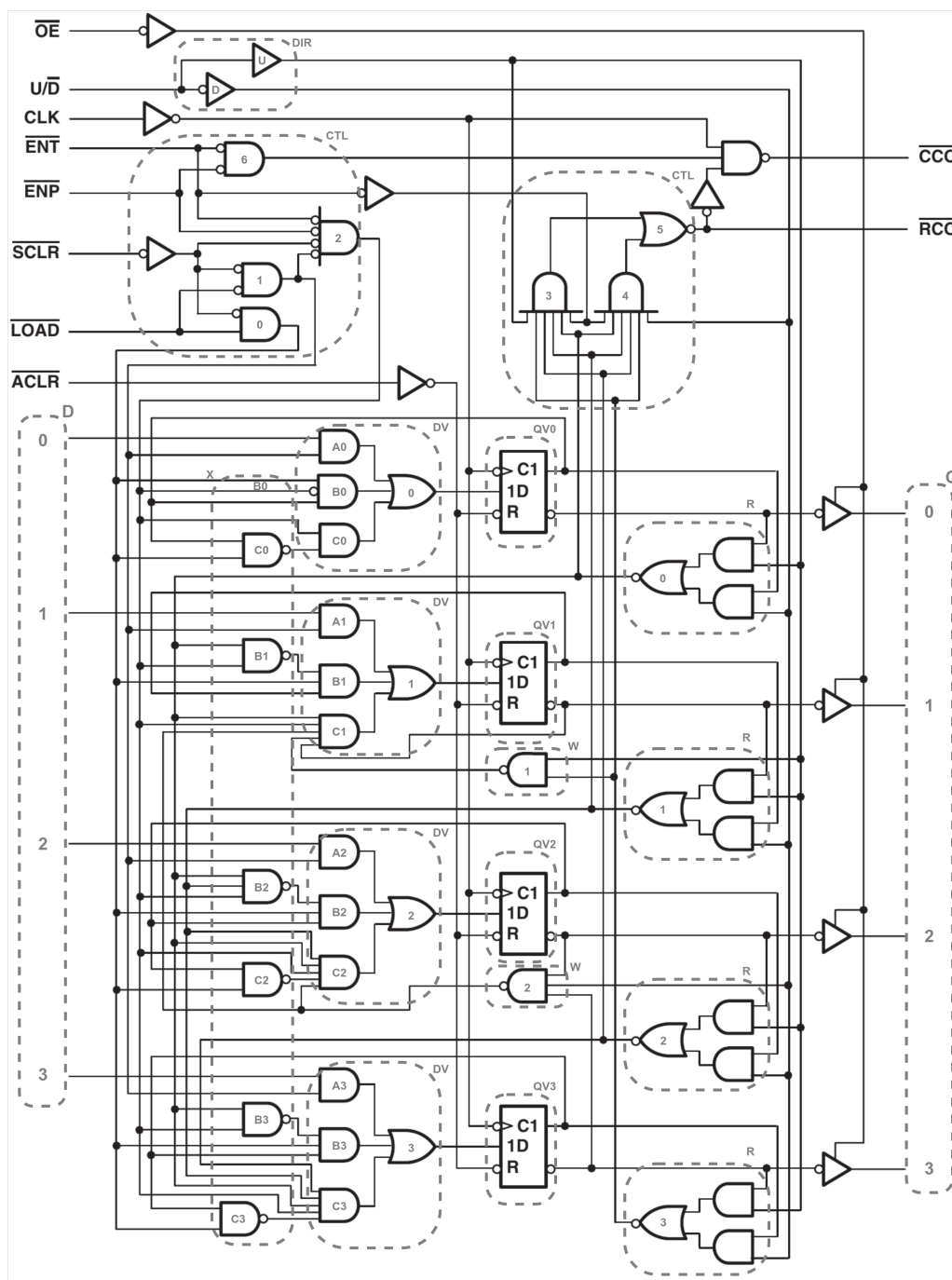


Рисунок 3.2 – Преобразованная логическая диаграмма заданного устройства

Функциональная таблица разрабатываемого устройства представлена на рисунке ниже.

FUNCTION TABLE								OPERATION
INPUTS								
$\overline{OE}$	$\overline{ACLR}$	$\overline{SCLR}$	$\overline{LOAD}$	$\overline{ENT}$	$\overline{ENP}$	$U/\overline{D}$	CLK	
H	X	X	X	X	X	X	X	Q outputs disabled
L	L	X	X	X	X	X	X	Asynchronous clear
L	H	L	X	X	X	X	↑	Synchronous clear
L	H	H	L	X	X	X	↑	Load
L	H	H	H	L	L	H	↑	Count up
L	H	H	H	L	L	L	↑	Count down
L	H	H	H	H	X	X	X	Inhibit count
L	H	H	H	X	H	X	X	Inhibit count

Рисунок 3.3 – Функциональная таблица разрабатываемого устройства

Пример симуляции работы устройства представлен на странице 6 приложения А.

## 4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Для выполнения лабораторной работы создаём проект с помощью встроенного менеджера проектов в САПР Vivado. С помощью графического интерфейса в режиме диалоговых окон создаём и добавляем в проект исходные файлы:

1. 'DFlipFlop.tex' – с описанием используемого в устройстве триггера;
2. 'DFlipFlop\_Behavioural.tex' – с описанием модуля поведенческого моделирования работы описанного триггера;
3. 'Counter.tex' – с описанием модуля заданного устройства;
4. 'Counter\_Behavioural.tex' – с описанием модуля поведенческого моделирования работы заданного устройства.

Исходный текст разработанных модулей представлен в приложениях с Б по Д.

### 4.1 Разработка модуля 'entity' заданного триггера на языке VHDL

Следуя правилам хорошего тона для достижения гибкости и возможности повторного использования кода в 'entity DFlipFlop' добавляем параметр 'generic (INV\_C: boolean; INV\_R: boolean)', который будет отвечать за инверсность входов триггера.

Добавляем триггеру порты ввода:

- порт C типа std\_logic;
- порт D типа std\_logic;
- порт R типа std\_logic.

И порты вывода:

- порт Q типа std\_logic.

### 4.2 Разработка модуля 'architecture' для заданного триггера на языке VHDL

Для реализации триггера используем атрибуты внутри оператора 'process' на языке VHDL:

```
process (C, R) begin
    if (R = '1' and not INV_R) or (R = '0' and INV_R) then
        -- Asynchronous Reset
        Q <= '0';
    elsif C'event and ((C = '1' and not INV_C) or (C = '0' and INV_C))
    then
        -- Synchronous load
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

### 4.3 Разработка модуля поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного триггера на языке VHDL

Для проведения поведенческого моделирования триггера во всех возможных комбинациях используем 4 entity DFlipFlop, которые будут иметь различные параметры 'INV\_C' и 'INV\_R', а также воспользуемся вспомогательной функцией 'function to\_std\_logic(value: integer) return std\_logic' из лабораторной работы №1. Непосредственно само моделирование проводится в цикле:

```
for int_r in 0 to 1 loop
  for tmp_0 in 0 to REPEATS loop
    for int_d in 0 to 1 loop
      for int_c in 0 to 1 loop
        UUT_C <= to_std_logic(int_c);
        UUT_D <= to_std_logic(int_d);
        UUT_R <= to_std_logic(int_r);
        wait for DELAY;
      end loop;
    end loop;
  end loop;
end loop;
```

### 4.4 Проведение поведенческого моделирования и проверка корректности работы реализованного триггера

 


Рисунок 4.1 – Временная диаграмма поведенческого моделирования работы триггера

Заметим, что поведенческое моделирование отображает поведение триггера при любых сочетаниях значений 'INV\_C' и 'INV\_R'.



## 4.5 Разработка модуля ‘entity’ заданного устройства на языке VHDL

Добавляем параметр ‘generic (WIDTH: positive := 4)’, чтобы использовать его как константу для размера шин входных и выходных портов.

Добавляем устройству порты ввода:

- порт OE типа std\_logic;
- порт UD типа std\_logic;
- порт CLK типа std\_logic;
- порт ENT типа std\_logic;
- порт ENP типа std\_logic;
- порт SCLR типа std\_logic;
- порт LOAD типа std\_logic;
- порт ACLR типа std\_logic;
- порт D типа std\_logic\_vector(WIDTH - 1 downto 0)
- порт R типа std\_logic.

И порты вывода:

- порт CCO типа std\_logic;
- порт RCO типа std\_logic;
- порт Q типа std\_logic\_vector(WIDTH - 1 downto 0).

## 4.6 Разработка модуля ‘architecture’ для заданного устройства на языке VHDL

Анализ логической схемы устройства, проведённый в разделе ‘Теоретические сведения’ позволяет эффективно описывать устройство на языке VHDL с использованием вспомогательных внутренних (опорных) сигналов, указанных на рисунке 3.2.

```
-- Internal signals: DIR, CTL
signal DIR_U: std_logic;
signal DIR_D: std_logic;
signal CTL:   std_logic_vector(6 downto 0);
-- Internal signals: XB, DVC
signal XB:    std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
signal DVC:   std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
-- Internal signals XB, DV[A, B, C], DV, QV, R
signal XC:    std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
signal DVA:   std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
signal DVB:   std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
signal DV:    std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
signal QV:    std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
signal R:     std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
-- Internal signals: W
signal W:     std_logic_vector(2 downto 1);
```

Данный подход, выработанный в результате многократного переосмысления самых громоздких логических блоков позволяет, используя возможности языка VHDL ‘for ... generate’, ускорить процесс описания устройства и минимизировать количество написанного кода, что в свою очередь упрощает поиск ошибок в коде и саму вероятность их появления.

```

GENERATOR: for N in 0 to WIDTH - 1 generate
    XC(N) <= not (QV(N) and CTL(0));
    DVA(N) <= D(N) and CTL(1);
    DVB(N) <= XB(N) and CTL(0) and QV(N);
    DV(N) <= DVA(N) or DVB(N) or DVC(N);
    DFF: entity work.DFlipFlop(custom)
        generic map (INV_C => INV_C, INV_R => INV_R)
        port map (C => CLK, D => DV(N), R => ACLR, Q => QV(N));
    R(N) <= not ((not QV(N) and DIR_U) or (QV(N) and DIR_D));
end generate;

```

#### **4.7 Разработка модуля поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного устройства на языке VHDL**

За основу для моделирования поведения устройства берём временную диаграмму из документации Texas Instruments на 7й странице приложения А.

Таким образом, написание модуля сводится к переносу значений входных сигналов из указанного выше источника (а точнее начальных значений сигналов и их изменений во времени) на сигналы моделирования такт за тактом. С использованием операторов ‘for ... loop’ и ‘if’ в операторе ‘process’ если это возможно и позволяет уменьшить объём написанного кода.

Например, за моделирование синхронного сброса и загрузки отвечает следующий участок кода:

```

-- Sync clear (2 CLK)
UUT_CLK <= '1'; wait for DELAY;
UUT_SCLR <= '1'; UUT_LOAD <= '0';
UUT_UD <= '1'; UUT_D <= "0111";
UUT_CLK <= '0'; wait for DELAY;
-- Sync load (2 CLK)
UUT_CLK <= '1'; wait for DELAY;
UUT_SCLR <= '1'; UUT_LOAD <= '1';
UUT_ENP <= '0'; UUT_ENT <= '0';
UUT_UD <= '1'; UUT_D <= (others => IDC);
UUT_CLK <= '0'; wait for DELAY;

```

## 4.8 Проведение поведенческого моделирования и проверка корректности работы реализованного устройства

Как можно заметить, получаемая нами временная диаграмма поведенческого моделирования работы устройства на рисунке ниже полностью соответствует исходной временной диаграмме от Texas Instruments, это свидетельствует о том, что реализованное устройство работает корректно.

 


Рисунок 4.2 – Временная диаграмма поведенческого моделирования работы устройства

## 5 ВЫВОДЫ

В процессе выполнения работы мы приобрели навыки проектирования функциональных узлов последовательного типа (автоматов с памятью) и структурного описания устройств на языке VHDL, а также изучили принцип работы атрибутов в языке описания аппаратуры VHDL.

Полученные знания были применены для решения задач, возникших в ходе работы:

1. Разработки модуля 'entity' заданного триггера на языке VHDL;
2. Разработки модуля 'architecture' для заданного триггера на языке VHDL;
3. Разработки модуля поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного триггера на языке VHDL;
4. Проведения поведенческого моделирования и проверки корректности работы реализованного триггера;
5. Разработки модуля 'entity' заданного устройства на языке VHDL;
6. Разработки модуля 'architecture' для заданного устройства на языке VHDL;
7. Разработки модуля поведенческого моделирования (Behavioural Simulation) работы реализованного устройства на языке VHDL;
8. Проведения поведенческого моделирования и проверки корректности работы реализованного устройства.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
*(обязательное)*

Документация Texas Instruments к разрабатываемому устройству

# SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS WITH 3-STATE OUTPUTS

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995

- 3-State Q Outputs Drive Bus Lines Directly
- Counter Operation Independent of 3-State Output
- Fully Synchronous Clear, Count, and Load
- Asynchronous Clear Is Also Provided
- Fully Cascadable
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

## description


The SN74ALS568A decade counter and 'ALS569A binary counters are programmable, count up or down, and offer both synchronous and asynchronous clearing. All synchronous functions are executed on the positive-going edge of the clock (CLK) input.

The clear function is initiated by applying a low level to either asynchronous clear ( $\overline{ACLR}$ ) or synchronous clear ( $\overline{SCLR}$ ). Asynchronous (direct) clearing overrides all other functions of the device, while synchronous clearing overrides only the other synchronous functions. Data is loaded from the A, B, C, and D inputs by holding load ( $\overline{LOAD}$ ) low during a positive-going clock transition. The counting function is enabled only when enable P ( $\overline{ENP}$ ) and enable T ( $\overline{ENT}$ ) are low and  $\overline{ACLR}$ ,  $\overline{SCLR}$ , and  $\overline{LOAD}$  are high. The up/down ( $\overline{U/D}$ ) input controls the direction of the count. These counters count up when  $\overline{U/D}$  is high and count down when  $\overline{U/D}$  is low.


A high level at the output-enable ( $\overline{OE}$ ) input forces the Q outputs into the high-impedance state, and a low level enables those outputs. Counting is independent of  $\overline{OE}$ .  $\overline{ENT}$  is fed forward to enable the ripple-carry output ( $\overline{RCO}$ ) to produce a low-level pulse while the count is zero (all Q outputs low) when counting down or maximum (9 or 15) when counting up. The clocked carry output ( $\overline{CCO}$ ) produces a low-level pulse for a duration equal to that of the low level of the clock when  $\overline{RCO}$  is low and the counter is enabled (both  $\overline{ENP}$  and  $\overline{ENT}$  are low); otherwise,  $\overline{CCO}$  is high.  $\overline{CCO}$  does not have the glitches commonly associated with a ripple-carry output. Cascading is normally accomplished by connecting  $\overline{RCO}$  or  $\overline{CCO}$  of the first counter to  $\overline{ENT}$  of the next counter. However, for very high-speed counting,  $\overline{RCO}$  should be used for cascading since  $\overline{CCO}$  does not become active until the clock returns to the low level.

The SN54ALS569A is characterized for operation over the full military temperature range of  $-55^{\circ}\text{C}$  to  $125^{\circ}\text{C}$ . The SN74ALS568A and SN74ALS569A are characterized for operation from  $0^{\circ}\text{C}$  to  $70^{\circ}\text{C}$ .

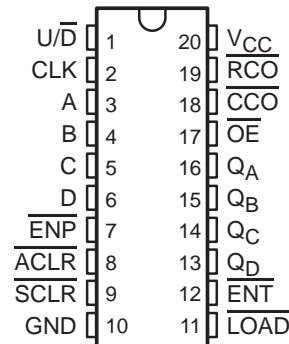SN54ALS569A . . . J PACKAGE  
SN74ALS568A, SN74ALS569A . . . DW OR N PACKAGE  
(TOP VIEW)



 SN54ALS569A . . . FK PACKAGE  
(TOP VIEW)



# SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A

## SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS

### WITH 3-STATE OUTPUTS

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995

FUNCTION TABLE

INPUTS								OPERATION
$\overline{OE}$	$\overline{ACLR}$	$\overline{SCLR}$	$\overline{LOAD}$	$\overline{ENT}$	$\overline{ENP}$	$U/\overline{D}$	CLK	
H	X	X	X	X	X	X	X	Q outputs disabled
L	L	X	X	X	X	X	X	Asynchronous clear
L	H	L	X	X	X	X	↑	Synchronous clear
L	H	H	L	X	X	X	↑	Load
L	H	H	H	L	L	H	↑	Count up
L	H	H	H	L	L	L	↑	Count down
L	H	H	H	H	X	X	X	Inhibit count
L	H	H	H	X	H	X	X	Inhibit count



**TEXAS  
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265


# SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A

## SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS

### WITH 3-STATE OUTPUTS

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995

logic symbols†

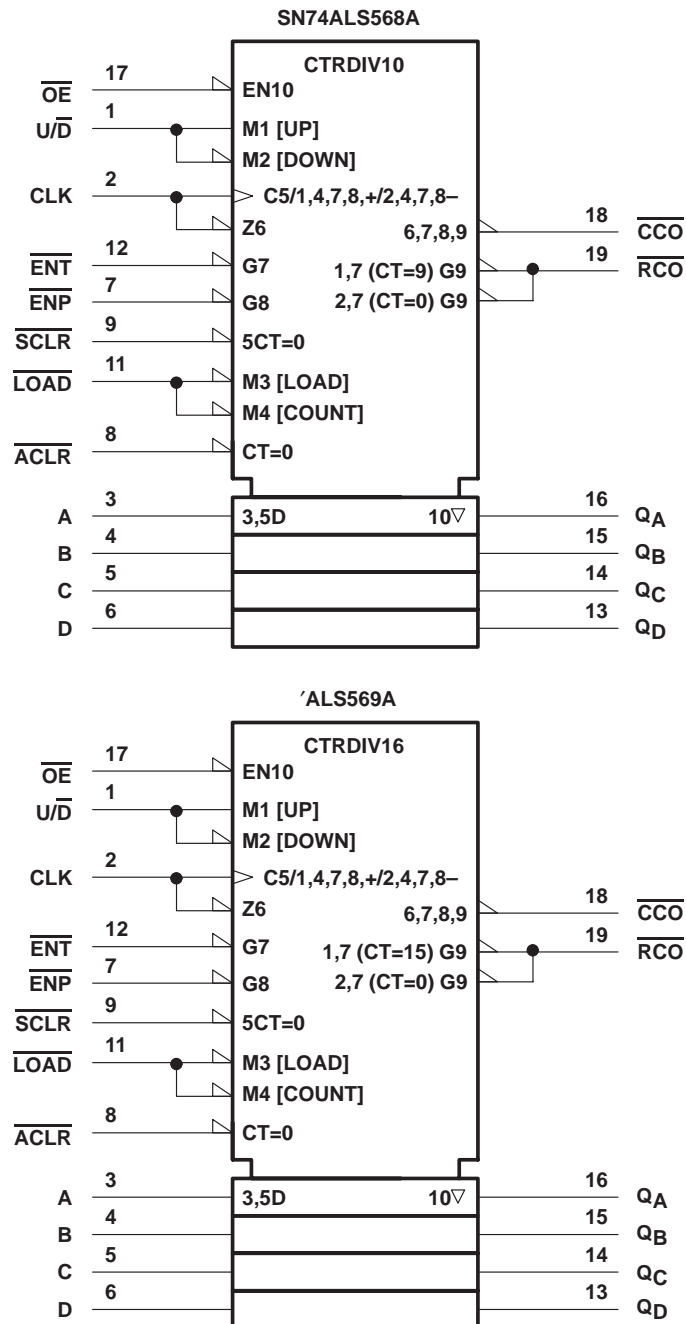


† These symbols are in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.



# SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS WITH 3-STATE OUTPUTS

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995


## logic diagrams (positive logic)

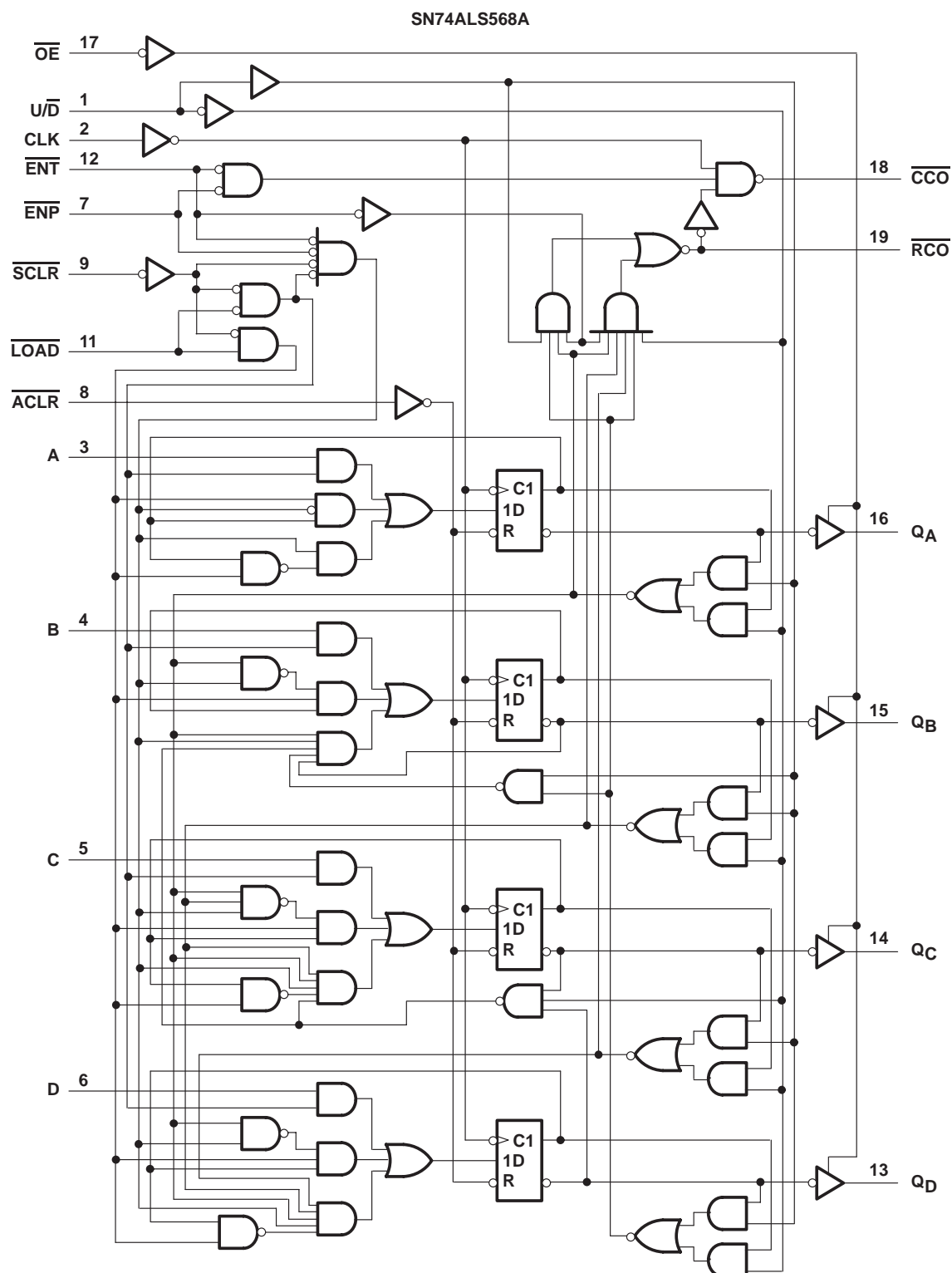
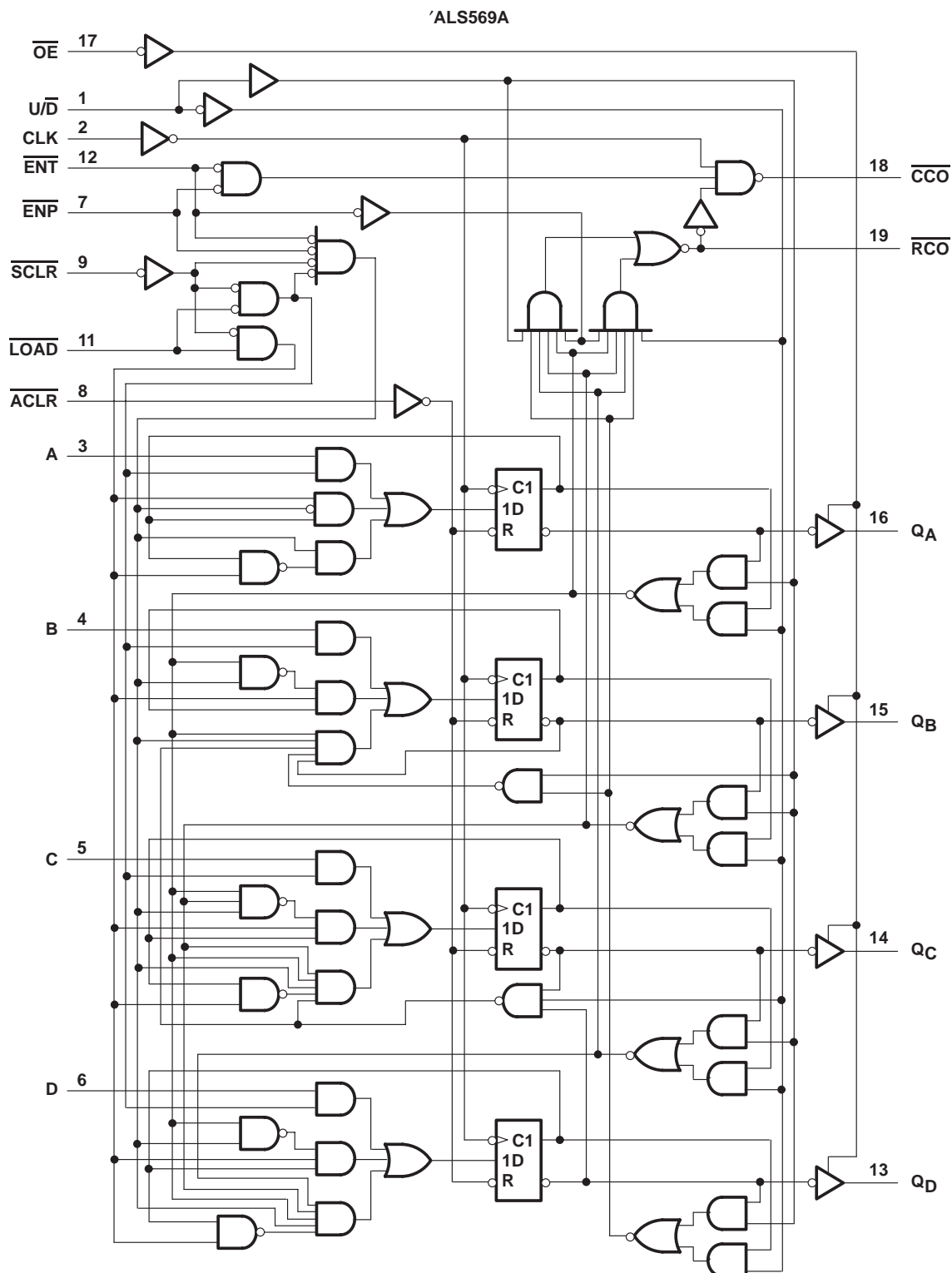
# SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS WITH 3-STATE OUTPUTS

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995


logic diagrams (positive logic) (continued)



# SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS WITH 3-STATE OUTPUTS

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995

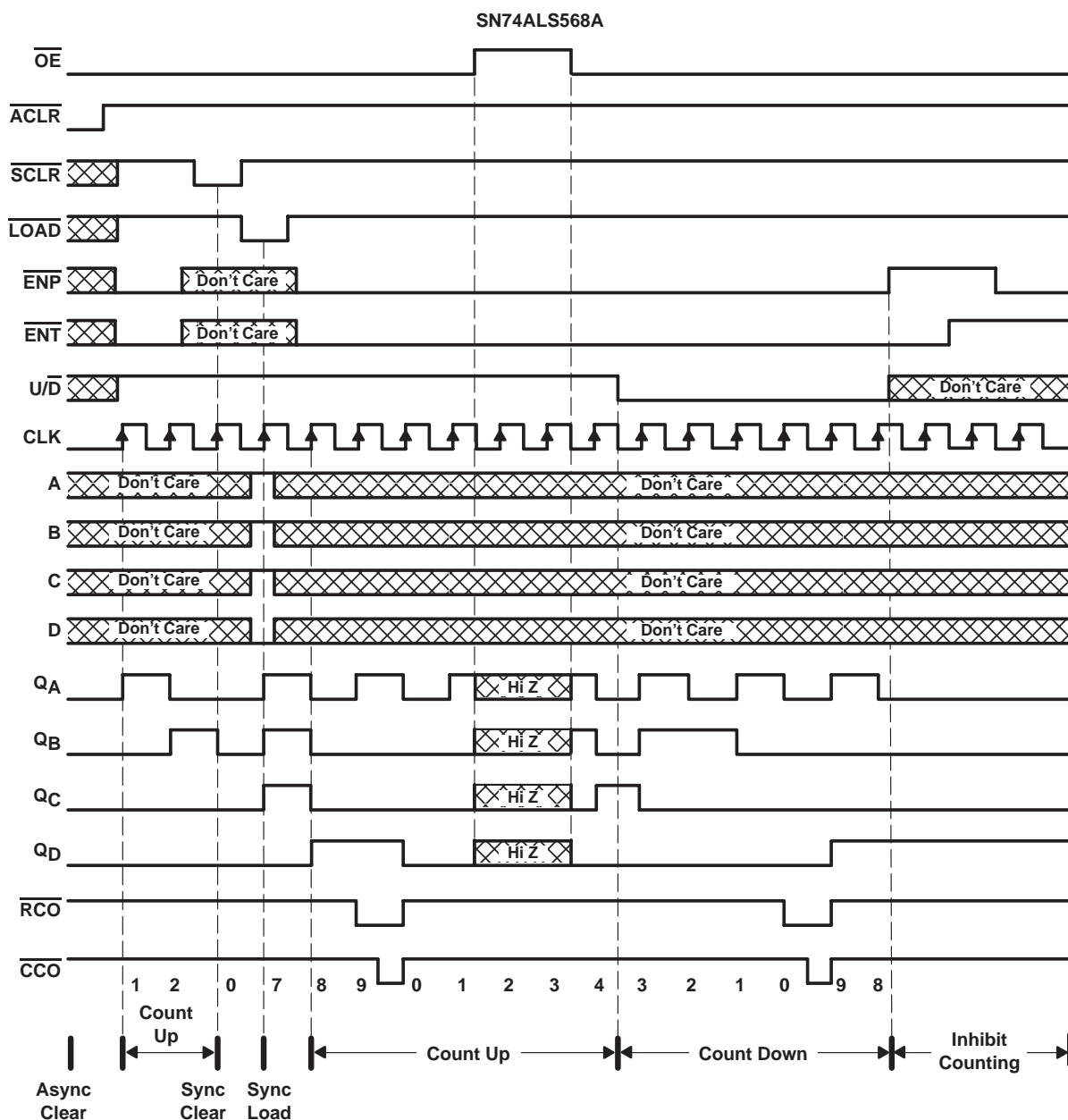
## typical load, count, and inhibit sequences



SN54ALS569A, SN74ALS568A, SN74ALS569A  
**SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE AND BINARY COUNTERS  
 WITH 3-STATE OUTPUTS**

SDAS229A – APRIL 1982 – REVISED JANUARY 1995

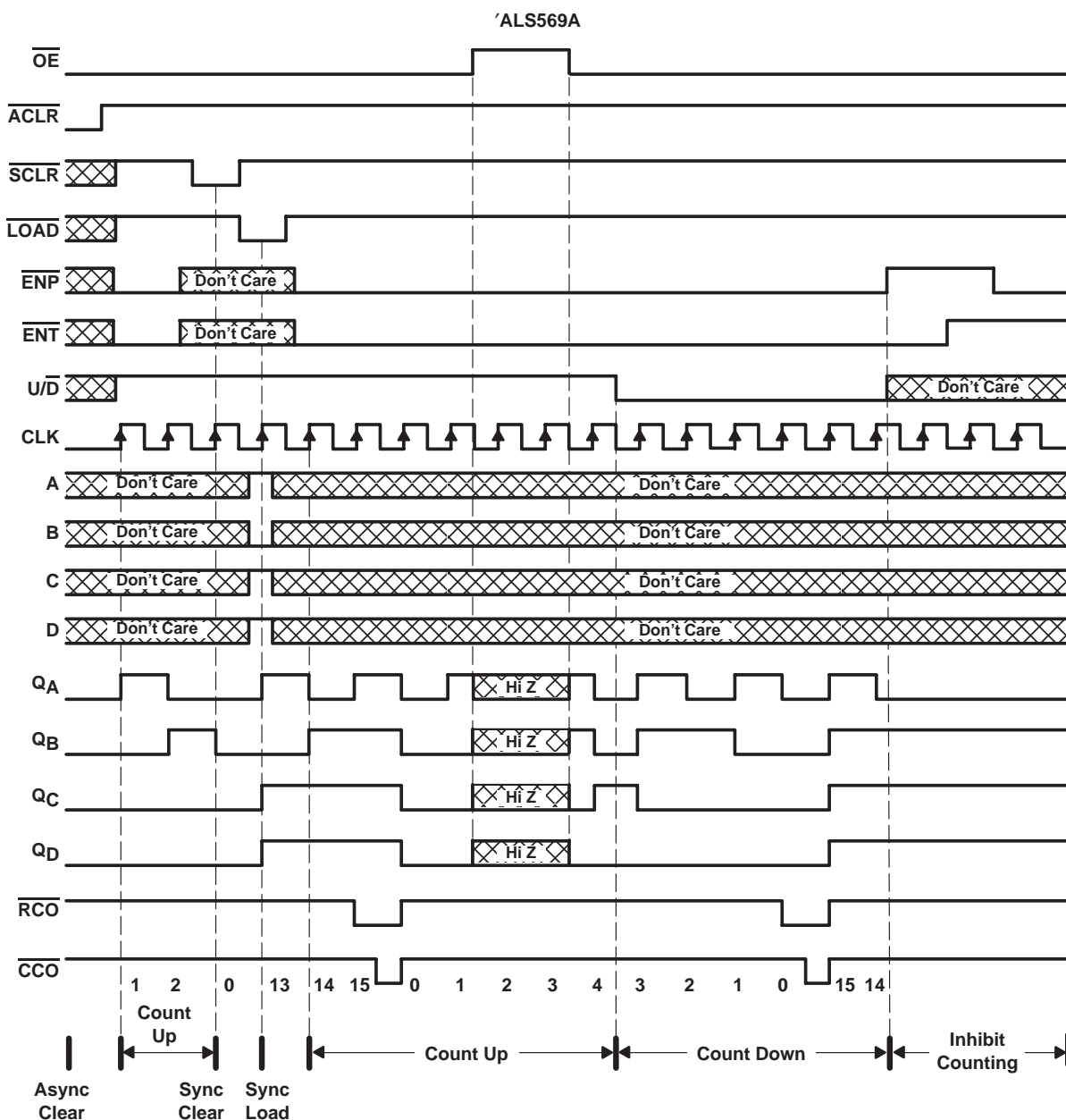typical load, count, and inhibit sequences (continued)



POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
*(обязательное)*

Исходный текст модуля DFlipFlop

Файл 'DFlipFlop.vhd' содержит следующий код:

```
1  -----
2  -- Company:
3  -- Engineer:
4  --
5  -- Create Date: 11.10.2023 17:13:03
6  -- Design Name:
7  -- Module Name: DFlipFlop - custom
8  -- Project Name:
9  -- Target Devices:
10 -- Tool Versions:
11 -- Description:
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 --
19 -----
20
21
22 library IEEE;
23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24
25 -- Category: SYNCHRONOUS 1-BIT D-FLIP-FLOP WITH ASYNCHRONOUS RESET
26 -- Implementation: custom DFlipFlop
27 entity DFlipFlop is
28     generic (
29         INV_C: boolean;
30         INV_R: boolean
31     );
32     port (
33         -- Input pins
34         C: in std_logic;
35         D: in std_logic;
36         R: in std_logic;
37         -- Output pins
38         Q: out std_logic
39     );
40 end entity;
41
42 architecture custom of DFlipFlop is begin
43     process (C, R) begin
44         if (R = '1' and not INV_R) or (R = '0' and INV_R) then
45             -- Asynchronous Reset
46             Q <= '0';
47         elsif C'event and ((C = '1' and not INV_C) or (C = '0' and
48             INV_C)) then
49             -- Synchronous load
50             Q <= D;
```

```
50         end if;  
51     end process;  
52 end architecture;
```

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
*(обязательное)*

Исходный текст модуля DFlipFlop\_Behavioural



Файл 'DFlipFlop\_Behavioural.vhd' содержит следующий код:

```
1  -----
2  -- Company:
3  -- Engineer:
4  --
5  -- Create Date: 11.10.2023 17:15:11
6  -- Design Name:
7  -- Module Name: DFlipFlop_Behavioural - simulation
8  -- Project Name:
9  -- Target Devices:
10 -- Tool Versions:
11 -- Description:
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 --
19 -----
20
21
22 library IEEE;
23 -- use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
24 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
25
26 entity DFlipFlop_Behavioural is
27     -- Generics
28     -- generic ();
29     -- Constants
30     constant REPEATS: integer := 1;
31     constant ITERATIONS: integer := (2 ** 3) * (1 + REPEATS);
32     constant DELAY: time := 1000000 ps / ITERATIONS;
33 end entity;
34
35 architecture simulation of DFlipFlop_Behavioural is
36     -- Input signals
37     signal UUT_C: std_logic := 'U';
38     signal UUT_R: std_logic := 'U';
39     signal UUT_D: std_logic := 'U';
40     -- Output signals
41     signal UUT_Q_0: std_logic := 'U';
42     signal UUT_Q_1: std_logic := 'U';
43     signal UUT_Q_2: std_logic := 'U';
44     signal UUT_Q_3: std_logic := 'U';
45     -- Utility functions
46     function to_std_logic(value: integer) return std_logic is begin
47         if value = 0 then return '0';
48         elsif value = 1 then return '1';
49         else return 'X';
50     end if;
```

```

51     end function;
52 begin
53     -- Instantiate units under test (UUT-s)
54     -- Units are sorted by their generic flags 'INV_[X, Y] -> 0bYX'
55     using Gray codes
56     uut_dff_0: entity work.DFlipFlop(custom) -- Gray code: 0b00
57         generic map (INV_C => false, INV_R => false)
58         port map (C => UUT_C, R => UUT_R, D => UUT_D, Q => UUT_Q_0);
59     uut_dff_1: entity work.DFlipFlop(custom) -- Gray code: 0b01
60         generic map (INV_C => true, INV_R => false)
61         port map (C => UUT_C, R => UUT_R, D => UUT_D, Q => UUT_Q_1);
62     uut_dff_2: entity work.DFlipFlop(custom) -- Gray code: 0b11
63         generic map (INV_C => true, INV_R => true)
64         port map (C => UUT_C, R => UUT_R, D => UUT_D, Q => UUT_Q_2);
65     uut_dff_3: entity work.DFlipFlop(custom) -- Gray code: 0b10
66         generic map (INV_C => false, INV_R => true)
67         port map (C => UUT_C, R => UUT_R, D => UUT_D, Q => UUT_Q_3);
68     -- Simulation process
69     process begin
70         for int_r in 0 to 1 loop
71             for tmp_0 in 0 to REPEATS loop
72                 for int_d in 0 to 1 loop
73                     for int_c in 0 to 1 loop
74                         UUT_C <= to_std_logic(int_c);
75                         UUT_D <= to_std_logic(int_d);
76                         UUT_R <= to_std_logic(int_r);
77                         wait for DELAY;
78                     end loop;
79                 end loop;
80             end loop;
81             UUT_C <= 'X';
82             UUT_D <= 'X';
83             UUT_R <= 'X';
84             wait;
85         end process;
86     end architecture;

```

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
*(обязательное)*

Исходный текст модуля Counter

Файл 'Counter.vhd' содержит следующий код:

```
1  -----
2  -- Company:
3  -- Engineer:
4  --
5  -- Create Date: 11.10.2023 17:13:20
6  -- Design Name:
7  -- Module Name: Counter - custom
8  -- Project Name:
9  -- Target Devices:
10 -- Tool Versions:
11 -- Description:
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 --
19 -----
20
21
22 library IEEE;
23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24
25 -- Category: SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTERS WITH 3-STATE
    OUTPUTS
26 -- THAT IS A LIE! IF FACT IT IS NOT BINARY BUT DECADE COUNTER (AKA BCD)
27 -- Implementation: custom Counter
28 entity Counter is
29     -- Generics
30     generic (
31         WIDTH: positive := 4
32     );
33     -- Ports
34     port (
35         -- Input pins (control)
36         OE:    in    std_logic;
37         UD:    in    std_logic;
38         CLK:   in    std_logic;
39         ENT:   in    std_logic;
40         ENP:   in    std_logic;
41         SCLR:  in    std_logic;
42         LOAD:  in    std_logic;
43         ACLR:  in    std_logic;
44         -- Input pins (data)
45         D:     in    std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
46         -- Output pins (status)
47         CCO:   out   std_logic;
48         RCO:   out   std_logic;
49         -- Output pins (data)
```

```

50      Q:      out std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0)
51    );
52 end entity;
53
54 --
55 -- |-----|
56 -- |
57 -- |
58 -- |
59 -- |
60 -- |
61 -- |
62 -- |
63 -- |
64 -- |
65 -- |
66 -- |
67 -- |
68 -- |
69 architecture custom of Counter is
70   -- Constants
71   constant INV_C: boolean := false;
72   constant INV_R: boolean := true;
73   -- Internal signals: DIR, CTL
74   signal DIR_U: std_logic;
75   signal DIR_D: std_logic;
76   signal CTL: std_logic_vector(6 downto 0);
77   -- Internal signals: XB, DVC
78   signal XB: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
79   signal DVC: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
80   -- Internal signals XB, DV[A, B, C], DV, QV, R
81   signal XC: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
82   signal DVA: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
83   signal DVB: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
84   signal DV: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);

```

	OE	ACLR	SCLR	LOAD	ENT	ENP	U/D	CLK	Operation
	H	X	X	X	X	X	X	X	Q outputs disabled
	L	L	X	X	X	X	X	X	Asynchronous clear
	L	H	L	X	X	X	X	↑	Synchronous clear
	L	H	H	L	X	X	X	↑	Load
	L	H	H	H	L	L	H	↑	Count up
	L	H	H	H	L	L	L	↑	Count down
	L	H	H	H	H	X	X	X	Inhibit count
	L	H	H	H	X	H	X	X	Inhibit count

```

85     signal QV:      std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
86     signal R:       std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0);
87     -- Internal signals: W
88     signal W:       std_logic_vector(2 downto 1);
89 begin
90     -- DIR
91     DIR_U <= UD;
92     DIR_D <= not UD;
93     -- CTL
94     CTL(0) <= SCLR and LOAD;
95     CTL(1) <= SCLR and not LOAD;
96     CTL(2) <= not ENT and not ENP and SCLR and not CTL(1);
97     CTL(3) <= DIR_U and R(3) and R(2) and R(1) and R(0) and not ENT;
98     CTL(4) <= not ENT and R(0) and R(1) and R(2) and R(3) and DIR_D;
99     CTL(5) <= not (CTL(3) or CTL(4));
100    CTL(6) <= not ENT and not ENP;
101    -- XB
102    XB(0) <= not CTL(2);
103    XB(1) <= not (R(0) and CTL(2));
104    XB(2) <= not (R(0) and R(1) and CTL(2));
105    XB(3) <= not (R(0) and CTL(2));
106    -- DVC
107    DVC(0) <= CTL(2) and XC(0);
108    DVC(1) <= R(0) and CTL(2) and W(2) and W(1) and not QV(1);
109    DVC(2) <= R(1) and R(0) and CTL(2) and XC(2) and W(2);
110    DVC(3) <= R(2) and R(1) and R(0) and CTL(2) and XC(3);
111
112    -- XC, DV[A, B], DV, QV, R
113    GENERATOR: for N in 0 to WIDTH - 1 generate
114        XC(N) <= not (QV(N) and CTL(0));
115        DVA(N) <= D(N) and CTL(1);
116        DVB(N) <= XB(N) and CTL(0) and QV(N);
117        DV(N) <= DVA(N) or DVB(N) or DVC(N);
118        DFF: entity work.DFlipFlop(custom)
119            generic map (INV_C => INV_C, INV_R => INV_R)
120            port map (C => CLK, D => DV(N), R => ACLR, Q => QV(N));
121        R(N) <= not ((not QV(N) and DIR_U) or (QV(N) and DIR_D));
122    end generate;
123
124    -- W
125    W(1) <= not (DIR_U and R(3));
126    W(2) <= not (not QV(2) and DIR_D and not QV(3));
127    -- CCO
128    CCO <= not (not CLK and CTL(6) and not CTL(5));
129    -- RCO
130    RCO <= CTL(5);
131    -- Q
132    OUTPUT: for N in 0 to WIDTH - 1 generate
133        Q(N) <= QV(N) when OE = '0' else 'Z';
134    end generate;
135 end architecture;

```

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**  
*(обязательное)*

Исходный текст модуля Counter\_Behavioural

Файл 'Counter\_Behavioural.vhd' содержит следующий код:

```
1  -----
2  -- Company:
3  -- Engineer:
4  --
5  -- Create Date: 11.10.2023 17:14:02
6  -- Design Name:
7  -- Module Name: Counter_Behavioural - simulation
8  -- Project Name:
9  -- Target Devices:
10 -- Tool Versions:
11 -- Description:
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 --
19 -----
20
21
22 library IEEE;
23 -- use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
24 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
25
26 entity Counter_Behavioural is
27     -- Generics
28     generic (
29         WIDTH: positive := 4
30     );
31     -- Constants
32     constant ITERATIONS: integer := 3 + 4 + 2 + 2 + 13 + 12 + 6 + 1;
33     constant DELAY: time := 1000000 ps / ITERATIONS;
34 end entity;
35
36 architecture simulation of Counter_Behavioural is
37     -- Simulation constants (do not care value)
38     constant IDC: std_logic := '1';
39     -- Input signals (control)
40     signal UUT_OE: std_logic := 'U';
41     signal UUT_UD: std_logic := 'U';
42     signal UUT_CLK: std_logic := 'U';
43     signal UUT_ENT: std_logic := 'U';
44     signal UUT_ENP: std_logic := 'U';
45     signal UUT_SCLR: std_logic := 'U';
46     signal UUT_LOAD: std_logic := 'U';
47     signal UUT_ACLR: std_logic := 'U';
48     -- Input signals (data)
49     signal UUT_D: std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0) := (others =>
        'U');
```



```

50     -- Output signals (status)
51     signal UUT_CCO:  std_logic := 'U';
52     signal UUT_RCO:  std_logic := 'U';
53     -- Output signals (data)
54     signal UUT_Q:    std_logic_vector(WIDTH - 1 downto 0) := (others =>
        'U');
55 begin
56     -- Instantiate units under test (UUT-s)
57     UUT: entity work.Counter(custom)
58         generic map (WIDTH => WIDTH)
59         port map (
60             OE => UUT_OE,
61             UD => UUT_UD,
62             CLK => UUT_CLK,
63             ENT => UUT_ENT,
64             ENP => UUT_ENP,
65             SCLR => UUT_SCLR,
66             LOAD => UUT_LOAD,
67             ACLR => UUT_ACLR,
68             D => UUT_D,
69             CCO => UUT_CCO,
70             RCO => UUT_RCO,
71             Q => UUT_Q
72         );
73     -- Simulation process
74     process begin
75         -- Async clear (3 CLK)
76         UUT_OE  <= '0'; UUT_ACLR <= '0';
77         UUT_SCLR <= IDC; UUT_LOAD <= IDC;
78         UUT_ENP  <= IDC; UUT_ENT  <= IDC;
79         UUT_UD   <= IDC; UUT_D    <= (others => IDC);
80         for N in 1 to 3 loop
81             if N = 3 then
82                 UUT_ENP  <= '0'; UUT_ENT  <= '0';
83             end if;
84             UUT_CLK  <= '0'; wait for DELAY;
85         end loop;
86         -- Count up (4 CLK)
87         UUT_OE  <= '0'; UUT_ACLR <= '1';
88         UUT_SCLR <= '1'; UUT_LOAD <= '1';
89         -- UUT_ENP  <= '0'; UUT_ENT  <= '0'; (Moved up!)
90         UUT_UD   <= '1'; UUT_D    <= (others => IDC);
91         UUT_CLK  <= '1'; wait for DELAY;
92         UUT_CLK  <= '0'; wait for DELAY;
93         UUT_CLK  <= '1'; wait for DELAY;
94         UUT_SCLR <= '0'; UUT_LOAD <= '1';
95         UUT_ENP  <= IDC; UUT_ENT  <= IDC;
96         UUT_CLK  <= '0'; wait for DELAY;
97         -- Sync clear (2 CLK)
98         UUT_CLK  <= '1'; wait for DELAY;
99         UUT_SCLR <= '1'; UUT_LOAD <= '0';
100        UUT_UD   <= '1'; UUT_D    <= "0111";
101        UUT_CLK  <= '0'; wait for DELAY;
102        -- Sync load (2 CLK)

```

```

103     UUT_CLK  <= '1'; wait for DELAY;
104     UUT_SCLR <= '1'; UUT_LOAD <= '1';
105     UUT_ENP  <= '0'; UUT_ENT  <= '0';
106     UUT_UD   <= '1'; UUT_D    <= (others => IDC);
107     UUT_CLK  <= '0'; wait for DELAY;
108     -- Count up (13 CLK)
109     UUT_OE   <= '0'; UUT_ACLR <= '1';
110     UUT_SCLR <= '1'; UUT_LOAD <= '1';
111     UUT_ENP  <= '0'; UUT_ENT  <= '0';
112     UUT_UD   <= '1'; UUT_D    <= (others => IDC);
113     for N in 1 to 7 loop
114         UUT_CLK <= '1'; wait for DELAY;
115         if N = 4 then
116             UUT_OE   <= '1'; UUT_ACLR <= '1';
117         elsif N = 6 then
118             UUT_OE   <= '0'; UUT_ACLR <= '1';
119         end if;
120         if not (N = 7) then
121             UUT_CLK <= '0'; wait for DELAY;
122         end if;
123     end loop;
124     -- Count down (12 CLK)
125     UUT_UD   <= '0'; UUT_D    <= (others => IDC);
126     for N in 1 to 6 loop
127         UUT_CLK <= '0'; wait for DELAY;
128         UUT_CLK <= '1'; wait for DELAY;
129     end loop;
130     -- Inhibit counting (6 CLK)
131     UUT_UD   <= IDC; UUT_D    <= (others => IDC);
132     for N in 1 to 3 loop
133         if N = 3 then UUT_ENP <= '0'; else UUT_ENP <= '1'; end if;
134         if N = 1 then UUT_ENT <= '0'; else UUT_ENT <= '1'; end if;
135         UUT_CLK <= '0'; wait for DELAY;
136         UUT_CLK <= '1'; wait for DELAY;
137     end loop;
138     -- The end (1 CLK)
139     UUT_OE   <= 'X'; UUT_ACLR <= 'X';
140     UUT_SCLR <= 'X'; UUT_LOAD <= 'X';
141     UUT_ENP  <= 'X'; UUT_ENT  <= 'X';
142     UUT_UD   <= 'X'; UUT_D    <= (others => 'X');
143     UUT_CLK  <= 'X'; wait for DELAY;
144     wait;
145 end process;
146 end architecture;

```